
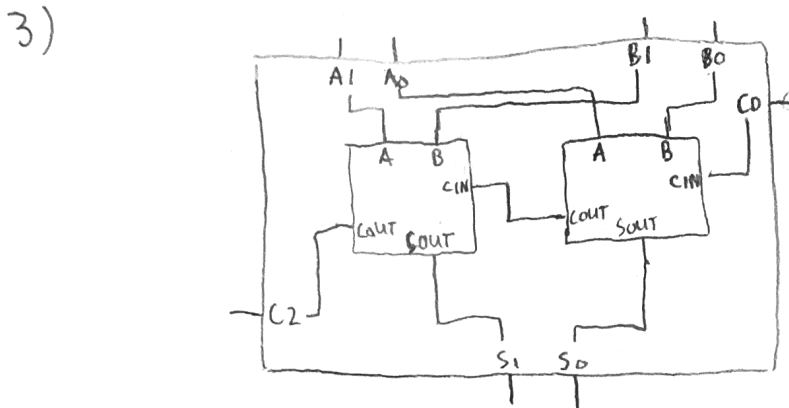


# Pre-Lab 5

 1)  $S_{OUT} = (A \oplus B) \oplus C_{IN}$   
 $C_{OUT} = AB + AC_{IN} + BC_{IN}$



From inputs  $A_1, A_0, B_1, B_0$  and  $C_0$  to output  $C_2$ , there are 8 gates.

4)

```

module myfulladd (A,B,CIN,SOUT,COUT);
    input A,B,CIN;
    output SOUT,COUT;
    assign SOUT = (A^B)^CIN;
    assign COUT = (A&B) | (A&CIN) | (B&CIN);
endmodule;

```

5)

```

module myadder2 (A1,A0,B1,B0,C0,S1,S0,C2);
    input A1,A0,B1,B0,C0;
    output S1,S0,C2;
    wire c1;
    myfulladd f1 (A0,B0,C0,S0,c1);
    myfulladd f2 (A1,B1,c1,S1,C2);
endmodule;

```

6) In order to test the 2-bit adder, I would first test all of the inputs' connections to make sure that they are properly connected to right single full adder component.

- Test each input connection by having that input be 1 and the rest is 0. We know what the outcome should be.

.. \* First test  $A_0$  and  $B_0$ .

\* Then  $C_0$

\* Next  $C_1$

\* Then  $A_1$  and  $B_1$

\* Then test  $C_2$  by have  $A_1$  and  $B_1$  be 1.

---

• If all inputs are set to 0, the outputs should also all be 0.

• If for each input is set to 1 and all other inputs are 0...

$$CIN=1 \Rightarrow S_0=1, S_1=0, C_2=0$$

$$A_0=1 \Rightarrow S_0=1, S_1=0, C_2=0$$

$$B_0=1 \Rightarrow S_0=1, S_1=0, C_2=0$$

$$A_1=1 \Rightarrow S_0=0, S_1=1, C_2=0$$

$$B_1=1 \Rightarrow S_0=0, S_1=1, C_2=0$$

• To test individual internal carry connection...

$$A_0=1, B_0=1 \Rightarrow C_1=1 \therefore S_1=1 \text{ \& } S_0=0$$

$$A_1=1, B_1=1 \Rightarrow C_2=1 \therefore S_1=0 \text{ \& } S_0=0$$

$$CIN=1, A_0=0, B_0=0 \Rightarrow C_1=0 \text{ \& } S_0=1$$