

Pre-Lab 7

```
module UpControl (x, Load, New);
    input [2:0] x;
    output [2:0] New;
    output Load;
    always @(*);
    begin
        Load = 0;
        if (x == 5)
            Load = 1;
            New = 3'b 001;
        end
    end
endmodule
```

```
module DownControl (x, Load, New);
    input [2:0] x;
    output [2:0] New;
    output Load;
    always @(*);
    begin
        Load = 0;
        if (x == 1)
            Load = 1;
            New = 3'b 100;
        end
    end
endmodule
```

```
module WinLose (x, y, stop, win, lose, signal);
    input [2:0] x;
    input [2:0] y;
    input stop;
    output win, lose, signal;
    assign signal = !stop;
    always @(*);
    begin
        if (!stop)
            begin
                win = 0;
                lose = 0;
            end
        else if (stop & x == y)
            begin
                win = 1;
                lose = 0;
            end
    end
end
```

```
        else if (stop & x != y)
            begin
                win = 0;
                lose = 1;
            end
        end
    end
endmodule
```