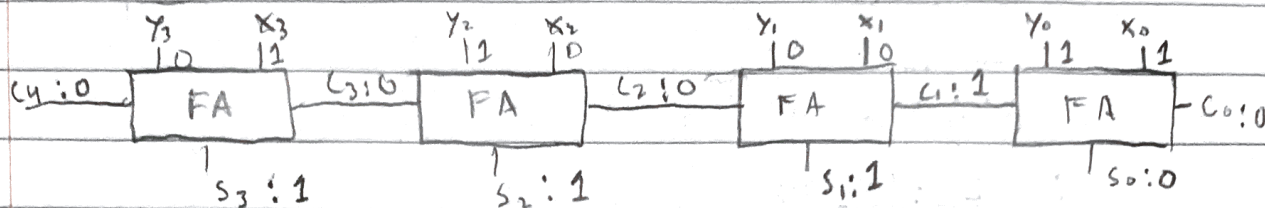



# Homework 4

1a.  $X = (9)_{10} = (1001)_2$ ,  $Y = (5)_{10} = (0101)_2$



1b)  $S_3 S_2 S_1 S_0 = (1110)_2 = (14)_{10}$  carry-out: 0

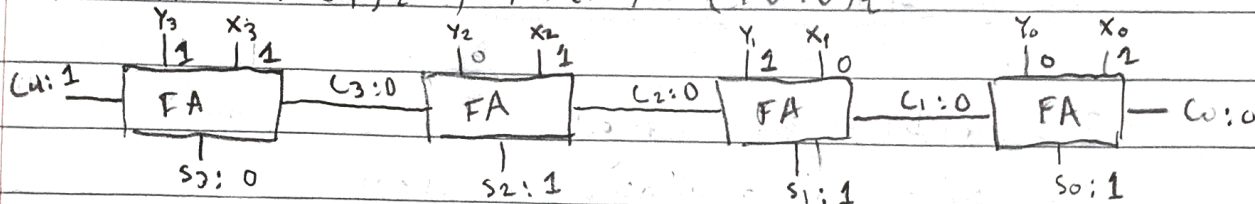1c)  $X = (13)_{10} = (1101)_2$ ,  $Y = (10)_{10} = (1010)_2$



$S_3 S_2 S_1 S_0 = (0111)_2 = (7)_{10}$  carry-out: 1

The sum is not correct, because the 4-bit input values' sums are higher than the max value of a 4-bit binary number. We also know that the sum is incorrect by the fact that the carry-out is 1.

1d)  $\Delta T_g (2N)$  from  $C_0$

4-bit Adder =  $N = 4$

$\Delta T_g (2N+1)$  from  $X_0$  or  $Y_0$

$\Delta T_g (2(4)) = 8$

$\Delta T_g (2(4)+1) = 9$


It has an 8 to 9 gate delays

2a.  $r_0 = a_0 \oplus b_0 \oplus c_0$   $c_0 = 0$   
 $\therefore r_0 = a_0 \oplus b_0$

$c_1 = a_0 b_0 + b_0 c_0 + a_0 c_0$   $c_0 = 0$   
 $\therefore c_1 = a_0 \cdot b_0$

2b.  $r_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_1$   $c_1 = a_0 \cdot b_0$   
 $\therefore r_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus (a_0 b_0)$

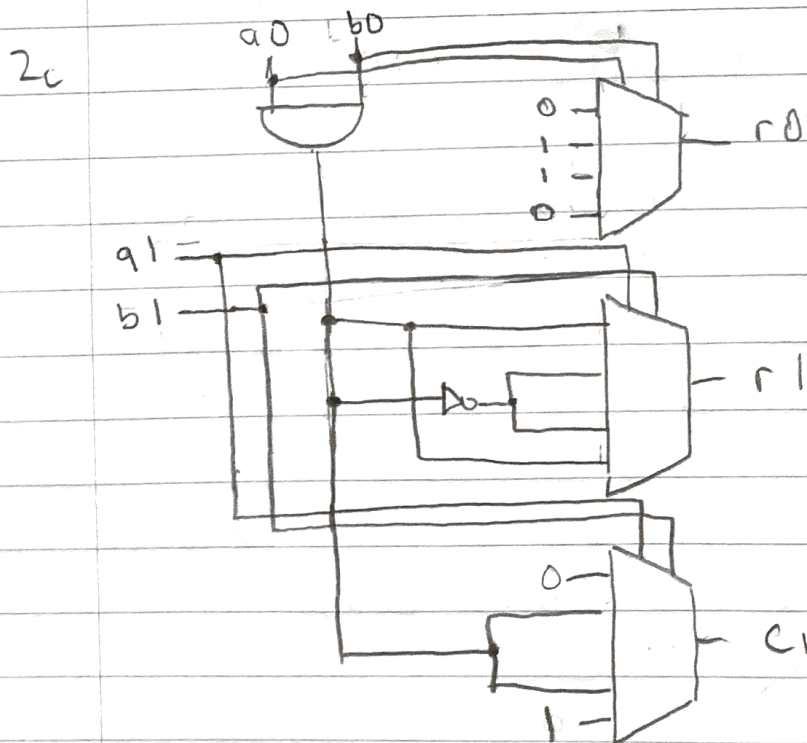$c_2 = a_1 b_1 + b_1 c_1 + a_1 c_1$   $c_1 = a_0 \cdot b_0$   
 $\therefore c_2 = a_1 b_1 + b_1 a_0 b_0 + a_1 a_0 b_0$   
or  $c_2 = a_1 b_1 + (a_0 b_0)(a_1 \oplus b_1)$



3 ai)  $A = (7)_{10} = (0111)_2$   $B = (7)_{10} = (0111)_2$   $B \text{ complement} = (1000)_2$   
 $C_{in} = 1$  so  $B' = 1001$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1001 \\ \hline 10000 \end{array} \rightarrow (0000)_2 = 0$$

omitted

3 aii)  $A = (7)_{10} = (0111)_2$   $B = (0)_{10} = (0000)_2$   $B \text{ complement} = (1111)_2$   
 $C_{in} = 1$  so

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1111 \\ \hline 10000 \end{array} \rightarrow (0111)_2 = 7$$

omitted

3 aiii)  $A = (0)_{10} = (0000)_2$   $B = (7)_{10} = (0111)_2$   $B \text{ complement} = (1000)_2$

$$\begin{array}{r} 0000 \\ + 1000 \\ \hline 1000 \end{array} \rightarrow (1000)_2 = -7$$

3 aiv)  $A = (0)_{10} = (0000)_2$   $B = (0)_{10} = (0000)_2$   $B \text{ complement} = (1111)_2$

$$\begin{array}{r} 0000 \\ + 1111 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000 \\ + 10000 \\ \hline 10000 \end{array} \rightarrow (0000)_2 = 0$$

omitted

3 b.  $A = (7)_{10} = (111)_2$   $B = (7)_{10} = (111)_2$   $B \text{ complement} = (000)_2$


$$\begin{array}{r} 000 \\ + 1 \\ \hline 001 \end{array}$$

same result as ai  
 but only with 3-bits

$$\begin{array}{r} 111 \\ + 001 \\ \hline 1000 \end{array} \rightarrow (000)_2 = 0$$

omitted

4.

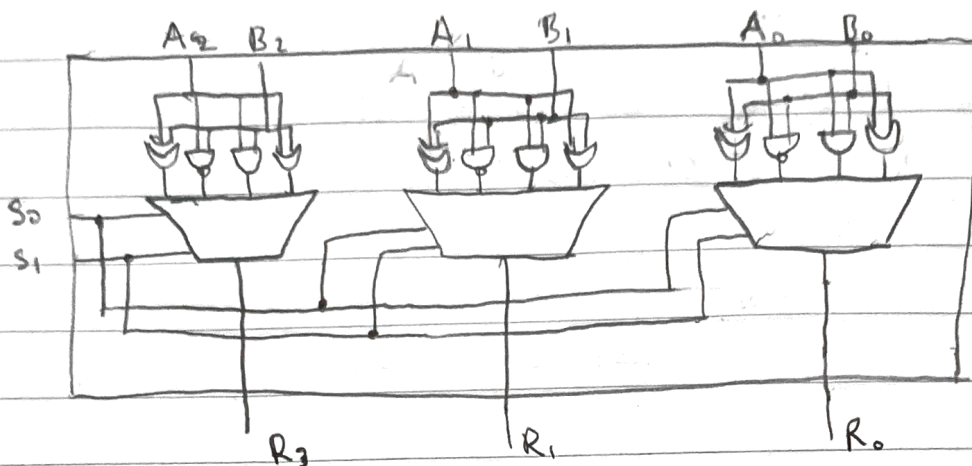

5a.  $(A6)_{16} = (10100110)_2 = (166)_{10}$

$A = 1010$

$6 = 0110$

$$\begin{array}{r} 10100110 \\ 76543210 \\ 128 \quad 32 \quad 42 = 166 \end{array}$$

5b.  $(14B)_{16} = (101001011)_2 = (331)_{10}$

$14 = 10100$

$B = 1011$

$$\begin{array}{r} 101001011 \\ 876543210 \\ 256 \quad 64 \quad 8 \quad 21 \end{array}$$

5c.  $(20D)_{16} = (1000001101)_2 = (525)_{10}$

$20 = 100000$

$D = 1101$

$$\begin{array}{r} 1000001101 \\ 9876543210 \\ 512 \quad 84 \quad 1 \end{array}$$

6.  $X = (2)_{10}, Y = (5)_{10}$

$(2)_{10} = 0010$

$(5)_{10} = 0101$

$$\begin{array}{r} 0010 \\ + 0101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

$(0111)_2 = (7)_{10}$

$C=0$   
 $V=0$   
 $Z=0$   
 $N=0$

$X = (4)_{10}, Y = (-4)_{10}$

$(4)_{10} = 0100$

$(-4)_{10} = 1011$

$$\begin{array}{r} 0100 \\ + 1011 \\ \hline 1100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0100 \\ + 1100 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$(0000)_2 = 0$

$C=1$   
 $V=0$   
 $Z=1$   
 $N=0$

$$X = (6)_{10}, Y = (7)_{10}$$

$$(6)_{10} = (0110)_2$$

$$(7)_{10} = (0111)_2$$

$$\begin{array}{r} 0110 \\ + 0111 \\ \hline 1101 \end{array}$$

$$(1101)_2 =$$

$$\begin{array}{l} C=0 \\ V=1 \\ Z=0 \\ N=0 \end{array}$$

$$X = (-6)_{10}, Y = (-7)_{10}$$

$$(-6)_{10} = (1001)_2$$

$$(-7)_{10} = (1000)_2$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 1000 \\ \hline 1001 \end{array}$$

$$(1001)_2 =$$

$$\begin{array}{l} C=0 \\ V=1 \\ Z=0 \\ N=0 \end{array}$$