

Homework 2

1. $f_1(a,b,c) = \sum m(0,4,5,6)$

a)

	ab		00	01	11	10
c	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1

b) Pairs: m_0 & m_4 ($b'c'$), m_4 & m_5 (ab'), m_4 & m_6 (ac')

c) Non-Pairs: \emptyset

d) $f_1(a,b,c) = b'c' + ab' + ac'$

Cost: Three 2-input AND, One 3-input OR (4 Gates total)
9 inputs

e) All essential, same cost

$f_2(a,b,c) = \prod M(0,1,5,6)$

a)

	ab		00	01	11	10
c	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0

b) Pairs: m_2 & m_3 ($a'b'$), m_3 & m_7 (bc)

c) Non Pairs: m_4 (abc')

d) $f_2(a,b,c) = a'b' + bc + ab'c'$

Cost: Two 2-input AND, One 3-input AND, One 3 input OR (4 Gates total)
10 inputs

e) All essential, same cost

$f_3(a,b,c) = a'b' + a'c + abc + ab'c'$

a)

	ab		00	01	11	10
c	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0

b) Pairs: m_0 & m_1 ($a'b'$), m_0 & m_4 ($b'c'$), m_1 & m_3 ($a'c$), m_3 & m_7 (bc)

c) Non-Pairs: \emptyset

d) $f_3(a,b,c) = a'b' + b'c' + a'c + bc$

Cost: Four 2-input AND, One 4-input OR (5 Gates total)
12 inputs

e) Essential: m_0 & m_4 ($b'c'$), m_3 & m_7 (bc)

Optional: m_0 & m_1 ($a'b'$), m_1 & m_3 ($a'c$)

new minimal: $f_3(a,b,c) = b'c' + a'b' + bc$ (using m_0 & m_1)

new cost: Three 2-input AND, One 3-input OR (4 Gates total)

9 inputs

* One less 2-input AND, 3-input OR instead of one 4-input OR and 3 less inputs

$$f_4(a, b, c) = (b' + c')(a' + b + c')(a + b + c)$$

a)

	ab	00	01	11	10
c	0	0 ⁰	1 ²	1 ⁶	1 ⁴
1	1	1 ¹	0 ³	0 ⁷	0 ⁵

b) Pairs: m_2 & m_6 , m_4 & m_6

c) Non-Pairs: m_1 ($a'b'c$)

d) $f_4(a, b, c) = a'b'c + bc' + ac'$

Cost: One 3-input AND, Two 2-input AND,
One 3-input OR, (4 Gates total)
10 inputs

e) All essential: m_2 & m_6 (bc'), m_4 & m_6 (ac'),
 m_1 ($a'b'c$)

same cost

2. $f_1(a, b, c) = \sum m(0, 4, 5, 6)$

a)

	ab	00	01	11	10
c	0	1 ⁰	0 ²	1 ⁶	1 ⁴
1	1	0 ¹	0 ³	0 ⁷	1 ⁵

b) Pairs: M_1 & M_3 (atc')

M_2 & M_3 ($a+b'$)

M_3 & M_7 ($b'+c'$)

c) Non-Pairs: \emptyset

d) $f_1(a, b, c) = (atc')(a+b')(b'+c')$

Cost: Three 2-input OR, One 3-input
(Four Gates total)
9 Inputs

e) All essential: M_1 & M_3 (atc'), M_2 & M_3 (atb'),
 M_3 & M_7 ($b'+c'$)

same cost

$$f_2(a, b, c) = \prod M(0, 1, 5, 6)$$

a)

	ab	00	01	11	10
c	0	0 ⁰	1 ²	0 ⁶	1 ⁴
1	1	0 ¹	1 ³	1 ⁷	0 ⁵

b) Pairs: M_0 & M_1 (atb), M_1 & M_5 ($b+tc'$)

c) Non-Pairs: M_6 ($a+b+c'$)

d) $f_2(a, b, c) = (atb)(b+tc')(atb+tc')$

Cost: Two 2-input OR, One 3-input OR,
One 3-input AND, (4 Gates total)

10 Inputs

e) All essential: M_0 & M_1 (atb), M_1 & M_5 ($b+tc'$),
 M_6 ($a+b+tc'$)

Same cost

$$f_3(a, b, c) = a'b' + a'c + abc + ab'c'$$

a)

		00	01	11	10
c \ ab	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

b) Pairs: M2 & M6 ($b' + c$)

c) Non-Pairs: M5 ($a' + b + c'$)

d) $f_3(a, b, c) = (b' + c)(a' + b + c')$

Cost: One 2-input OR, One 3-input OR,
One 2-input AND (3 Gates Total)

7 Inputs

e) All essential: M2 & M6 ($b' + c$),
M5 ($a' + b + c'$)

Same Cost

$$f_4(a, b, c) = (b' + c')(a' + b + c')(a + b + c)$$

a)

		00	01	11	10
c \ ab	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

b) Pairs: M3 & M7 ($b' + c'$), M5 & M7 ($a' + c'$)

c) Non-Pairs: M0 ($a + b + c$)

d) $f_4(a, b, c) = (a + b + c)(b' + c')(a' + c')$

Costs: Two 2-input OR, One 3-input OR,
One 3-input AND (4 Gates Total)

10 Inputs

e) All essential: M3 & M7 ($b' + c'$),
M5 & M7 ($a' + c'$),
M0 ($a + b + c$)

Same Cost

3. a) $f(a, b, c) = a \oplus b$

		00	01	11	10
c \ ab	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1

$$f(a, b, c) = a'b + ab'$$

b) $f(a, b, c) = a \oplus c$

		00	01	11	10
c \ ab	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0

$$f(a, b, c) = a'c + ac'$$

c) $f(a, b, c) = b \oplus c$

		00	01	11	10
c \ ab	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1

$$f(a, b, c) = bc' + b'c$$

d) $f(a, b, c) = (a \oplus b) \oplus (a \oplus c)$

		00	01	11	10
c \ ab	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1

$$f(a, b, c) = bc' + b'c$$


e) $f(a, b, c) = (a \oplus b) \oplus (c)$

		00	01	11	10
c \ ab	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0

$$f(a, b, c) = a'b'c + a'bc' + abc + abc'$$

c and d have the
Same K-map and
Algebraic Expression



4a. $f_1(a,b,c) = a'b + ab'c$

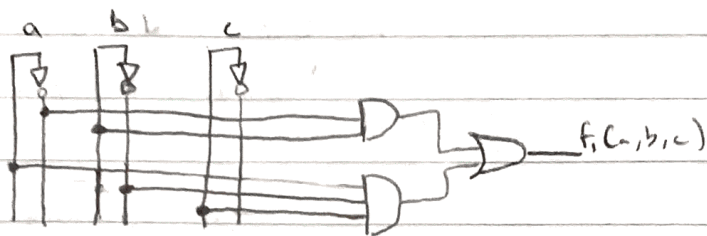




$$(a'b)'' + (ab'c)''$$

$$((a'b)')' + ((ab'c)')'$$


$$((a'b)' \cdot (ab'c)')'$$

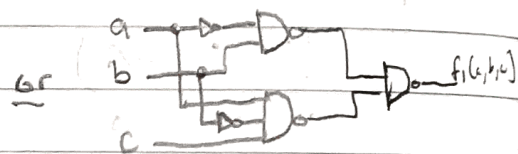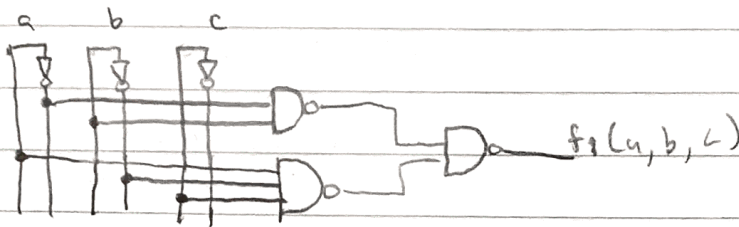

4b. $f_2(a,b,c) = a + b'c + bc'$

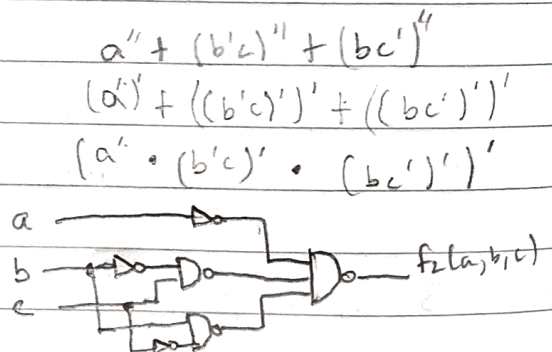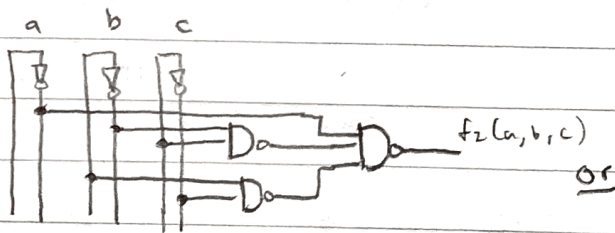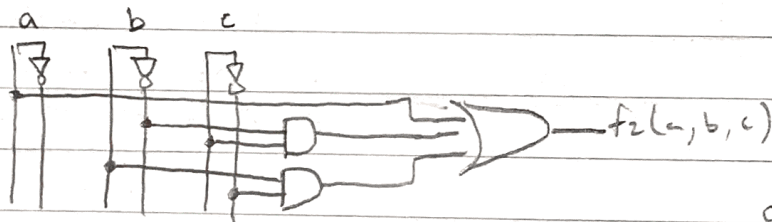


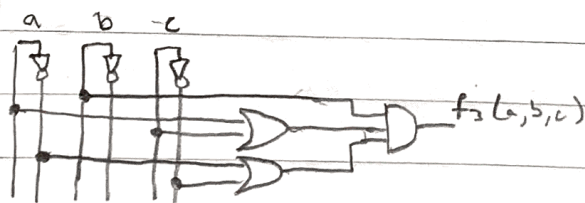
4c. $f_3(a,b,c) = b \cdot (a+c) \cdot (a'+c')$




$$b'' \cdot (a+c)'' \cdot (a'+c')''$$

$$(b')' \cdot ((a+c)')' \cdot ((a'+c')')'$$

$$(b' + (a+c)' + (a'+c')')$$

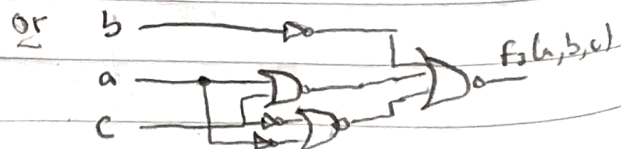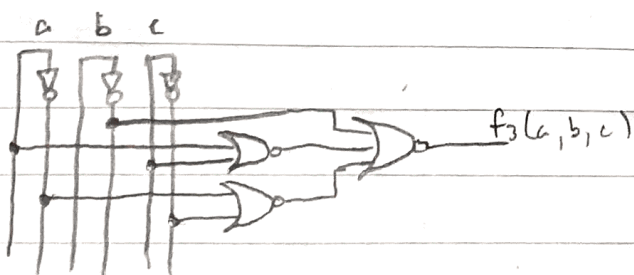

5. $f_2(a,b,c) = a + b'c + bc'$

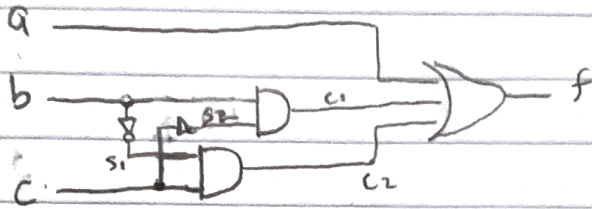

Verilog Module

```

wire s1, s2, c1, c2;
module full_adder_structural(a,b,c,f);
    input a, b, c;
    output f;

    not not_b(s1,b);
    not not_c(s2,c);
    and and_c1(c1,b,s2);
    and and_c2(c2,s1,c);
    or or_f(f,a,c1,c2);
endmodule

```